
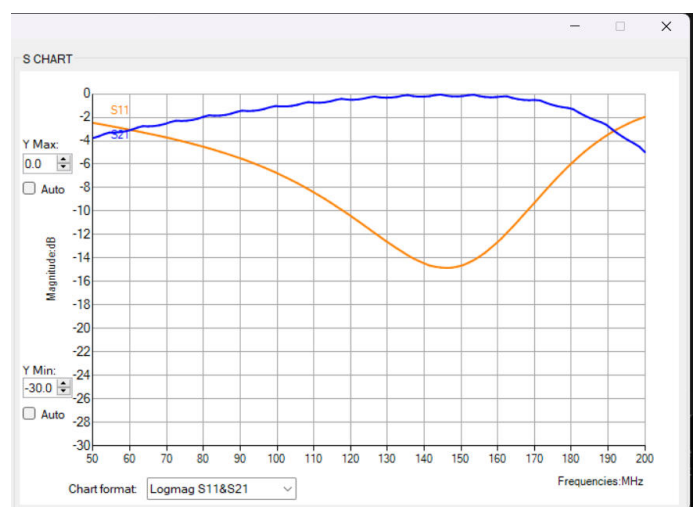
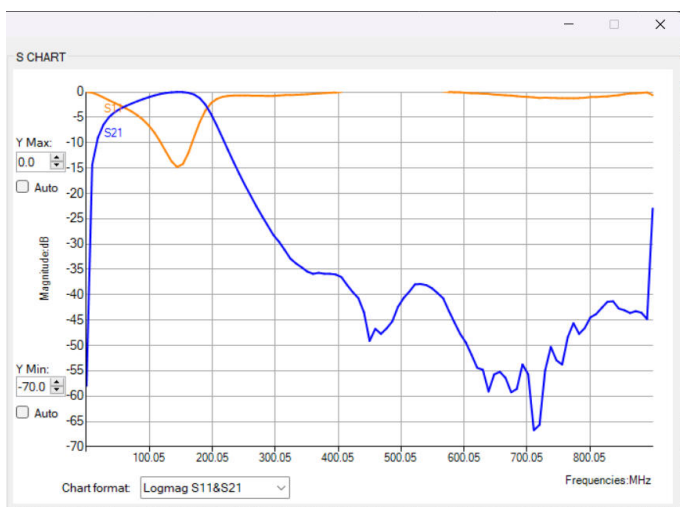
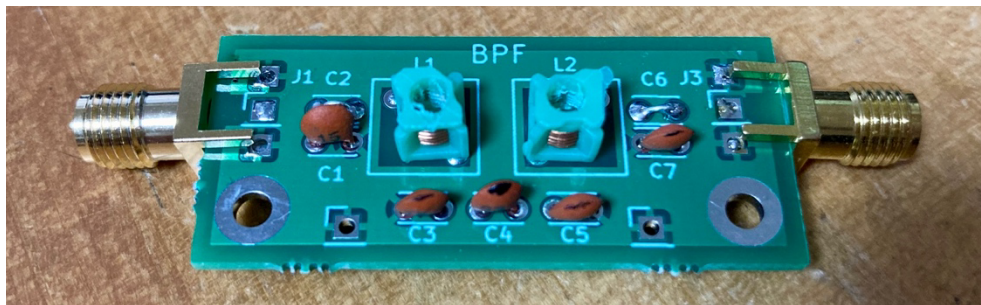


実験用基板を使った 145M 用のバンドパスフィルタの例になる

部品実装に関してはパターンを見れば分かると思われるので省略する

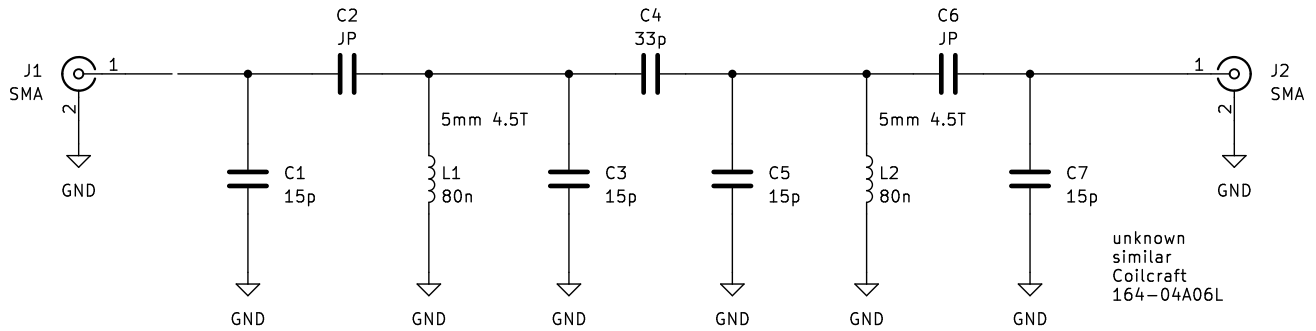

GitHub

https://github.com/jk1mly/pcb_rffil