

実験用基板を使った 430M 用のバンドパスフィルタの例になる

部品実装に関してはパターンを見れば分かると思われるので省略する

C4 の 1000p はジャンパの代わり、C5 の NM は未実装

