
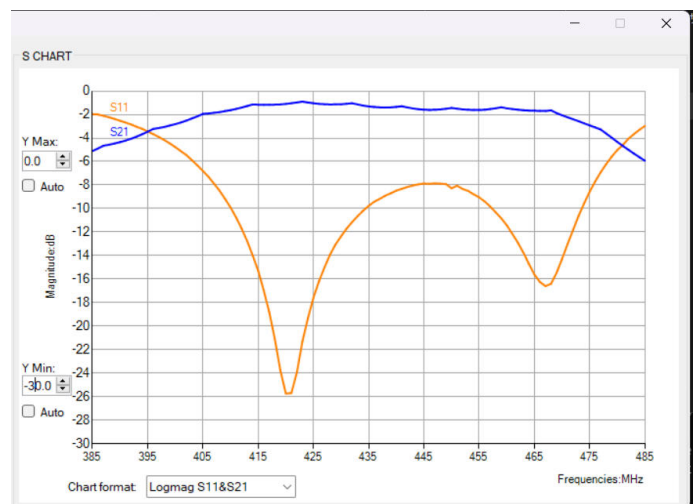
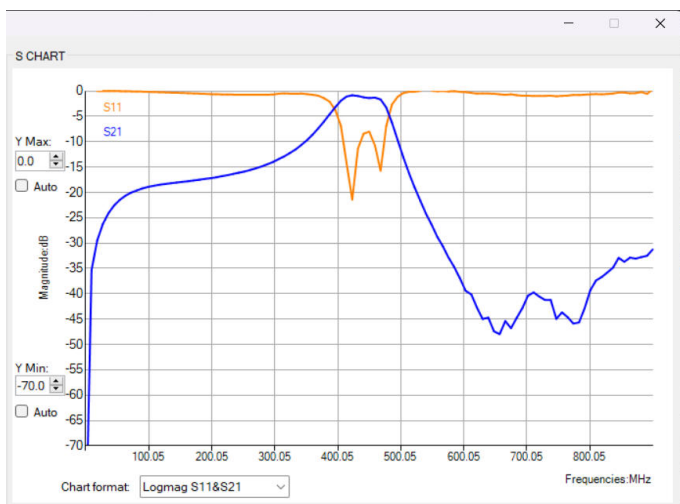
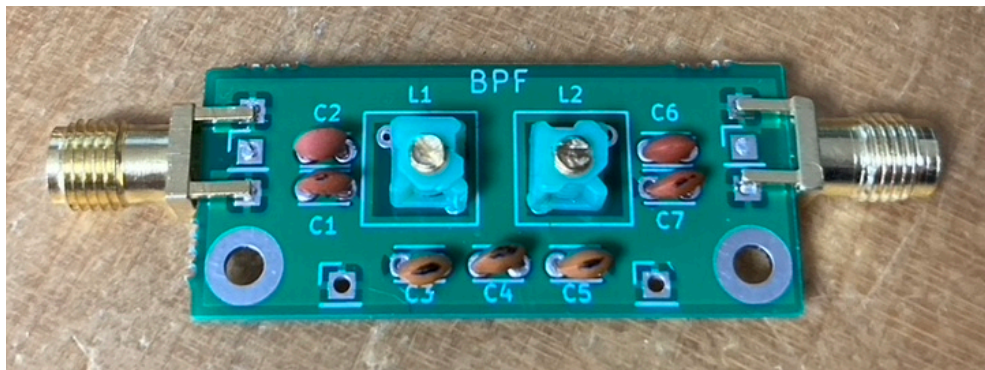


実験用基板を使った 430M 用のバンドパスフィルタの例になる

部品実装に関してはパターンを見れば分かると思われるので省略する

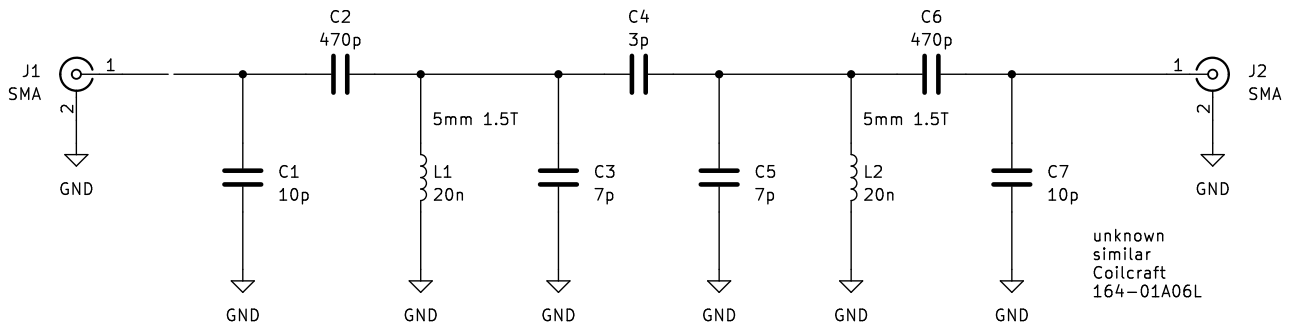

GitHub

[https://github.com/jk1mly/pcb\\_rffil](https://github.com/jk1mly/pcb_rffil)